

IAP - 14. hét - Feladatlap

1. feladat

Sorold fel a kontaktor legalább öt szerkezeti vagy funkcionális elemét.

2. feladat

Írd le a NO és NC érintkező jelentését nyugalmi állapotban.

3. feladat

Rajzold fel szövegesen a STOP - START - kontaktortekercs vezérlési láncot, majd jelöld, hová kerül az öntartó érintkező.

4. feladat

Magyarázd meg, miért nem marad behúzva a kontaktor, ha nincs öntartás és elengedjük a START gombot.

5. feladat

Hová építenéd a motorvédő relé NC segédérintkezőjét, és miért?

6. feladat

Miért előnyös, hogy feszültségkimaradás után a motor nem indul automatikusan újra?

IAP gondolkodtató

Milyen problémát okozna, ha a STOP gomb NO érintkező lenne, és a hozzá vezető vezeték elszakadna?