

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

8. hét - Feladatlap

Állomási kapcsolási sémák és gyűjtősín-rendszerek

1. Mit mutat meg egy állomási kapcsolási séma?
2. Miért használunk egyvonalas rajzot a háromfázisú rendszerek ábrázolására?
3. Mi az egyszeres gyűjtősínes rendszer előnye?
4. Mi az egyszeres gyűjtősínes rendszer legfontosabb korlátja?
5. Mit jelent az, hogy egy gyűjtősín osztott?
6. Mire szolgál a gyűjtősín-összekötő mező?
7. Miért rugalmasabb a kettős gyűjtősínes rendszer?
8. Miért drágább és bonyolultabb a kettős gyűjtősínes megoldás?
9. Egy állomásban gyűjtősínkarbantartást kell végezni. Melyik séma ad nagyobb rugalmasságot: egyszeres vagy kettős gyűjtősín? Indokold!
10. Készíts egyszerű összehasonlító táblázatot: egyszeres, osztott és kettős gyűjtősín!
11. Rajzolj egyszerű egyvonalas sémát egy egyszeres gyűjtősínes állomási mezőről!
12. Rajzolj egyszerű elvi vázlatot kettős gyűjtősínes kapcsolásról két vezetéki mezővel!
13. Írj rövid szakmai magyarázatot arról, miért nem mindig a legegyszerűbb kapcsolási séma a legjobb választás!

Értékelési javaslat

1-9. feladat: 2-2 pont; 10. feladat: 5 pont; 11-12. rajz: 5-5 pont; 13. magyarázat: 5 pont. Összesen: 38 pont.