

11. hét - Gyakorlat

Egyszerű világítási áramkör összeállítása és ellenőrzése műhelyfeladatként.

Feladat

Állíts össze egy egyszerű világítási áramkört egy egypólusú kapcsolóval, lámpatesttel vagy gyakorló fogyasztóval, kötődobozzal és megfelelő vezetékekkel.

Szükséges eszközök

Egypólusú kapcsoló, lámpatest vagy gyakorló fogyasztó, kötődoboz, vezetékek, csavarhúzó, blankoló, mérőeszköz, jelölő, oktatói engedély a próbához.

Munkamenet

1. Kapcsolási rajz értelmezése.
2. Vezetők előkészítése és azonosítása.
3. Kötődoboz rendezett kialakítása.
4. Kapcsoló és lámpatest bekötése.
5. Mechanikai ellenőrzés: húzópróba, kapcsok, szigetelés.
6. Oktatói ellenőrzés után működési próba.

Ellenőrzési lista

Szempont	Igen / Nem
A fázisvezető a kapcsolóra érkezik.	
A kapcsolt fázis a lámpához megy.	
A nullavezető megfelelően csatlakozik.	
A PE bekötése szükség szerint megtörtént.	
Nincs laza kötés vagy kilógó rézér.	
A próba előtt megtörtént az ellenőrzés.	

IAP heti kihívás

A lámpa világít, de a kapcsoló a nullavezetőt szakítja meg. Elfogadható-e?
Válasz: nem. A működés nem bizonyítja, hogy a kapcsolás biztonságos és szakmailag helyes.