

17. hét - Feladatlap

Áram-védőkapcsoló (RCD / FI-relé) • jelenléti képzés

1. Számolj!

- a) $L = 8,00\text{ A}$, $N = 8,00\text{ A}$. Mennyi a maradékáram? _____
- b) $L = 6,00\text{ A}$, $N = 5,975\text{ A}$. Mennyi a különbség mA-ben? _____
- c) $L = 10,00\text{ A}$, $N = 9,96\text{ A}$. Mennyi a különbség mA-ben? _____

2. Egészítsd ki!

Az RCD az aktív vezetőkön folyó _____ különbségét érzékeli. A $30\text{ mA} =$ _____ A. A próbagomb jele általában _____ vagy TEST. Az RCD nem helyettesíti a megfelelő _____ védelmet.

3. Igaz vagy hamis?

- a) Az RCD túlterhelés ellen minden esetben önmagában véd. _____
- b) Normál üzemben az L-en kimenő és N-en visszatérő áram azonos nagyságú. _____
- c) A 30 mA azt jelenti, hogy 30 mA érintési áram veszélytelen. _____
- d) Az RCD után az N és PE tetszőlegesen összeköthető. _____
- e) Az RCBO túláramvédelmi funkciót is tartalmazhat. _____

4. Hibakeresési eset

Egy lakás RCD-je csak akkor old le, amikor a mosógépet bekapcsolják. Sorolj fel legalább négy lehetséges okot vagy ellenőrzési pontot. Ne írd feszültség alatti, szakképzetlen személy által végezhető beavatkozást.

5. Magyarázd el!

Miért oldhat le egy RCD akkor is, ha a kismegszakító nem érzékel zárlati túláramot?

IAP-kihívás

Egy 30 mA -es RCD-nél 12 A folyik az L-en és $11,972\text{ A}$ tér vissza az N-en. Számítsd ki a különbséget, majd értelmezd, hogy miért érdekes ez az RCD szempontjából.