

# 19. hét - Feladatlap: Keresztkapcsolás

Név: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

## 1. Egészítsd ki!

Három kapcsolási hely esetén a kapcsolás két szélső eleme \_\_\_\_\_, a középső elem \_\_\_\_\_. A kapcsolók a \_\_\_\_\_ vezető áramútvját szakítják meg.

## 2. Szakmai döntés

Jelöld a helyes állítást: a keresztkapcsoló feladata:

- A) a nullavezető megszakítása
- B) a két váltószál egyenes vagy keresztezett összekapcsolása
- C) a PE vezető kapcsolása
- D) a lámpa feszültségének csökkentése

## 3. Tervezés

Készíts elvi kapcsolási rajzot egy lámpa három helyről történő kapcsolására. Jelöld: L, N, PE, a két váltókapcsolót, a keresztkapcsolót és a lámpát.

## 4. Hibakeresés

A lámpa két kapcsolóállásban működik, más állásokban nem. Sorolj fel legalább három lehetséges bekötési hibát és írd le az ellenőrzés sorrendjét.

## 5. Számolj és gondolkodj!

Hány váltókapcsoló és hány keresztkapcsoló szükséges egy lámpa 5 különböző helyről történő kapcsolásához? Indokold.

## 6. Biztonság

Írj le legalább négy ellenőrzést, amelyet a feszültség alá helyezés előtt el kell végezni.