

20. hét - Feladatlap

Téma: Kapcsolókészülékek hajtásai és működtetőkörei

- 1. Mi a kapcsolókészülék hajtásának alapvető feladata?**
- 2. Sorolj fel négy hajtástípust!**
- 3. Miért előnyös a rugóerőtárolós hajtás?**
- 4. Mi a rugófeltöltő motor feladata?**
- 5. Mi állítja le a motort a rugó feltöltése után?**
- 6. Mi a zárókör feladata?**
- 7. Sorolj fel legalább négy feltételt, amely engedélyezheti a zárást!**
- 8. Mi a kioldókör feladata?**
- 9. Miért előnyös a DC segédüzem a kioldókör táplálására?**
- 10. Mire használhatók a megszakító segédérintkezői?**
- 11. Mit jelent a 52a/52b segédérintkező funkciója általános értelemben?**
- 12. Mi a villamos reteszelés célja?**
- 13. Magyarázd el az anti-pumping működésének lényegét!**
- 14. Miért fontos a kioldókör felügyelete?**
- 15. Írd le egy egyszerű zárókör funkcionális láncát!**
- 16. Írd le egy egyszerű kioldókör funkcionális láncát!**
- 17. Sorolj fel legalább hat hibát, ami miatt a megszakító nem hajtja végre a záróparancsot!**
- 18. Milyen sorrendben kezdenéd a működtetőkör hibakeresését?**