

6. hét - Komplex összefoglalás és rendszertervezés

GYAKORLATI LAP • 16 órás témakör zárása

10 perces rendszerterv - családi ház

Készíts egyszerű blokkvázlatot egy családi ház villamos hálózatáról. A cél a helyes rendszerlogika, nem a részletes kiviteli terv.

1. Kötelező elemek

- ☐ csatlakozás, fogyasztásmérőhely, főelosztó
- ☐ legalább 6 végáramkör
- ☐ legalább 1 háromfázisú fogyasztó
- ☐ túláramvédelem és RCD
- ☐ N- és PE-rendszer

2. Blokkvázlat

3. Egy kiválasztott áramkör méretezési lánc

Fogyasztó / P	
Terhelési áram I	
Vezeték	
Védelem	
Ellenőrzések	
Szakmai indoklás	

4. Rendszerellenőrzés

- ☐ Az energiaút végig követhető.
- ☐ A fogyasztók nem egyetlen áramkörön vannak.
- ☐ A nagyobb fogyasztó külön áramkört kapott.
- ☐ A vezeték és túláramvédelem együtt lett kezelve.
- ☐ Az RCD, PE és EPH a rendszer része.
- ☐ A hosszabb nyomvonalnál a feszültségesés szerepel.

Mérnöki gondolat

A jó tervben minden vezetéknek útja, minden védelemnek oka, minden áramkörnek feladata van.