

1. hét - Feladatlap

Aktív és passzív hálózatok • 3 jelenléti tanóra

1. Fogalmak

Határozd meg röviden: villamos hálózat, ág, csomópont, hurok.

2. Osztályozás

- Sorold aktív vagy passzív csoportba: 12 V-os tápegység, ellenállás, feltöltött akkumulátor kisütés közben, kondenzátor, tekercs.
- Minden választ egy mondatral indokolj az energiaáramlás alapján.

3. Hálózatrajz

Rajzolj egy 12 V-os forrásból, kapcsolóból és két párhuzamos ellenállásból álló hálózatot. Jelöld a csomópontokat és az ágáramok választott irányát.

4. Gondolkodtató feladat

Egy akkumulátort töltőre kapcsolunk. Az akkumulátor ebben az üzemállapotban energiát vesz fel. Magyarázd el, miért nem elegendő az eszköz nevét nézni az aktív/passzív szerep eldöntéséhez.

IAP mini-kihívás

Készíts olyan egyszerű kapcsolást, amelyben legalább egy aktív és három passzív elem van. Jelöld külön az energiaforrást, a csomópontokat, az ágakat és egy zárt hurkot.