

13. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Végáramkörök kialakítása, vezetékek és védelmi készülékek összehangolása

Feladatlap

1. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit nevezünk végáramkörnek!
2. Sorolj fel legalább öt fogyasztói csoportot, amelyet célszerű külön áramkörre tenni!
3. Sorolj fel legalább öt szempontot, amely befolyásolja a vezeték keresztmetszetét!
4. Miért nem szabad a vezeték megengedett terhelésénél nagyobb kismegszakítót választani?
5. Mi a különbség a kismegszakító és az RCD feladata között?
6. Miért lehet hosszú vezetéknél nagyobb keresztmetszet szükséges?
7. Készíts javaslatot egy kétszobás lakás végáramköreinek csoportosítására!
8. Háromfázisú betáplálásnál hogyan osztanád el a nagyobb fogyasztókat?
9. Rajzolj egyszerű egyvonalas vázlatot: főelosztó → RCD → kismegszakító → végáramkör → fogyasztó!
10. Írj rövid ellenőrzőlistát egy végáramkör szakmai átvizsgálásához!