

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 9. hét

Világítási áramkörök és alapkapcsolások kialakítása, szerelése és ellenőrzése

Jelenléti feldolgozó feladatlap

1. Írd le az egyáramkörös világítási kapcsolás működését 4-5 mondatban.
2. Nevezd meg az L, N, PE és kapcsolt L vezetők feladatát.
3. Állítsd helyes sorrendbe: ellenőrzés, rajzértelmezés, vezető-előkészítés, bekötés, szerelvények azonosítása.
4. Miért hibás, ha a kapcsoló a nullavezetőt szakítja meg?
5. Sorolj fel öt ellenőrzési pontot a kész kapcsolás szemrevételezéséhez.
6. Egy lámpa nem kapcsolható le. Adj három lehetséges szerelési hibát.
7. Írd le, mit ellenőriznél húzópróbával és mit folytonosságméréssel.
8. Készíts egyszerű szerelési vázlatot: betáplálás – kötődoboz – kapcsoló – világítótest.

Értékelés

Kapcsolási logika 30% • szerelési sorrend 25% • hibafelismerés 25% • szakmai indoklás 20%.