

10. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: Az egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás működésének megértése és a kapcsolási helyzetek felismerése.

1. Alapfogalmak

Írd le röviden: egypólusú kapcsolás, váltókapcsolás, keresztkapcsolás, kapcsolt fázis, váltószál.

2. Válaszd ki a megfelelő kapcsolást

- a) Egy kamra, egy ajtó, egy lámpa.
- b) Hosszú folyosó két vége.
- c) Lépcsőház három kapcsolási helyvel.
- d) Hálószoza, ahol az ajtónál és az ágy mellett is kapcsolni szeretnéd a lámpát.

3. Áramút

Írd le szavakkal az egyszerű egypólusú világítási áramkör áramútját a fázisvezetőtől a nullavezetőig.

4. Hibakeresés

Egy lámpa kikapcsolható, de a lámpafoglalat egyik pontján kikapcsolt állapotban is fázis mérhető. Milyen bekötési hibára gyanakodnál?

5. Váltókapcsolás

Magyarázd el, miért változik meg a lámpa állapota bármelyik váltókapcsoló átbillentésekor.

6. Keresztkapcsolás

Hány váltó- és hány keresztkapcsolóra van szükség egy lámpa négy helyről történő kapcsolásához?

7. Biztonság

Soroli fel legalább öt szabályt, amelyet világítási áramkör szerelése előtt és közben be kell tartani.

IAP-kihívás: Készíts saját jelölésekkel egyszerű elvi vázlatot egy három helyről kapcsolható lámpáról. Jelöld a két szélső váltókapcsolót és a közéjük kerülő keresztkapcsolót.