

IAP - 13. hét - Gyakorlat

Gyakorlat célja

Motorindító védelmi láncának felismerése és a motorvédő készülékek funkcióinak azonosítása.

Eszközök

- Motorindító oktatópanel vagy szimuláció
- Kontaktor
- Motorvédő kapcsoló vagy túlterhelés-relé
- Kismegszakító / biztosító szemléltető eszköz
- Háromfázisú motor adattáblája
- Mérőműszer és kapcsolási rajz

1. rész - Azonosítás

Keresd meg a főáramkörben a zárlatvédelmet, a kontaktort és a túlterhelés-védelmet. Írd le mindegyik feladatát.

2. rész - Beállítás

Olvasd le a motor névleges áramát az adattábláról. Határozd meg, melyik motorvédő tartomány megfelelő. A tényleges beállítást csak oktatói utasítás és gyártói dokumentáció alapján végezd.

3. rész - Vezérlőkör

Kövesd végig, hogyan szakítja meg a túlterhelés-relé bontó segédérintkezője a kontaktor tekercsének áramkörét.

4. rész - Hibaszimuláció

Feszültségmentes vagy szimulált környezetben vizsgáld meg a túlterhelés és fáziskiesés hatását. Hálózati háromfázisú berendezésen hibát szándékosan létrehozni tilos.

Jegyzőkönyv

Rajzold fel a védelmi láncot, írd mellé az egyes készülékek funkcióját, és fogalmazd meg, mely hiba ellen melyik védelem működik.

IAP kihívás

Készíts egyszerű hibafa-ábrát: „A motor leállt” kiindulópontból sorold fel, milyen védelmi működések vagy hibák vezethettek ide.