

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2

13. hét • Elosztótáblák, áramköri csoportosítás, jelölés és dokumentálás

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

Feladat célja

Az elosztótábla felépítésének, az áramköri csoportosításnak, a jelölésnek és a dokumentálásnak az alkalmazása.

1. Fogalmak

Írd le röviden: elosztótábla, végáramkör, főkapcsoló, RCD, RCBO, PE sín, N sín, áramköri jegyzék.

2. Párosítás

- Főkapcsoló - leválasztás
- Kismegszakító - túláramvédelem
- PE sín - védővezetők csatlakozása
- N sín - nullavezetők csatlakozása
- Áramköri jegyzék - az elosztó dokumentált térképe

3. Csoportosítás

Sorold ésszerű csoportokba: nappali világítás, hálósobai dugaljak, sütő, bojler, klíma, konyhai munkapult dugaljak, kültéri világítás.

Példa

Példa

Két RCD-s elosztóban az egyik áramkör bekapcsolásakor az RCD azonnal leold. Nevezd meg legalább két olyan bekötési hibát, amelyet ellenőriznél.

4. Jelölési feladat

Írj öt olyan áramköri feliratot, amelyből egy idegen szerelő is azonnal megérti, mit lát el az adott áramkör.

5. Áramköri jegyzék

Készíts 8 végáramkörös jegyzéket: sorszám, megnevezés, csoport, fázis, védelem, megjegyzés.

IAP-kihívás

IAP-kihívás

Úgy csoportosítsd az áramköröket, hogy egyetlen hiba lehetőleg ne tegye szükségstelenül feszültségmentessé az egész lakást. Indokold a döntéseidet.