

32. hét

Villamos hálózat hibakeresése - mérési eredményekből a hiba okáig

Gyakorlat - hibakeresési esetlap. A feladat oktatópanelen vagy szimulált mérési adatokkal végezhető.

Eset

Egy háromfázisú elosztóról több egyfázisú fogyasztó üzemel. A felhasználó időnként fényerő-ingadozást tapasztal. Mért adatok: L1-N = 246 V, L2-N = 191 V, L3-N = 253 V; vonali feszültségek közel 400 V.

Feladatmenet

1. Fogalmazd meg pontosan a hibajelenséget.
2. Írd fel a három legvalószínűbb hibairányt.
3. Határozd meg, milyen ellenőrzéseket/méréseket végeznél és milyen sorrendben.
4. Értékelj a megadott feszültségeket.
5. Nevezd meg a leginkább gyanús vezetőt vagy csatlakozást.
6. Írd le, milyen visszaellenőrzést végeznél a javítás után.

Hibakeresési jegyzőkönyv

Lépés	Megfigyelés / mérés	Következtetés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Várható fő irány: a jelentősen eltérő fázis-null feszültségek és közel normális vonali feszültségek miatt a nullavezető és annak kötése kiemelten vizsgálандók.

Biztonság

A hibakeresési gondolkodást szimulált adatokkal vagy erre kialakított oktatópanelen gyakoroljuk. Valós hálózaton mérés és javítás csak megfelelő jogosultsággal és a feszültségmentesítés/munkavégzés szabályainak betartásával végezhető.