

20. hét - Feladatlap

Név: _____ Dátum: _____

1. Párosítsd!

Írd a fogalom mellé a helyes működést: nyomógomb, lépcsőházi automata, impulzusrelé.

a) minden impulzusra állapotot vált; b) csak működtetés közben aktív; c) beállított idő után kikapcsol.

2. Hasonlítsd össze!

Írj legalább két különbséget a keresztkapcsolás és a nyomógomb + impulzusrelé megoldás között.

3. Tervezés

Készíts elvi rajzot három párhuzamos nyomógombról vezérelt lépcsőházi automatához. Jelöld külön a vezérlő- és a világítási áramkört.

4. Hibakeresés

A lámpa a nyomógomb megnyomására bekapcsol, de nem kapcsol ki. Adj legalább három lehetséges okot és ellenőrzési lépést.

5. Szakmai döntés

Melyiket választanád egy társasházi lépcsőházhoz, és melyiket egy hosszú műhelyfolyosóhoz, ahol a világítást kézzel akarják ki- és bekapcsolni? Indokold.