

9. hét

Háromfázisú transzformátorok és kapcsolási csoportok alapjai

Feladatlap - Felnőtt Villamos gépek, 9. hét

1. Rajz nélkül, szavakkal írd le a csillagkapcsolás lényegét!
2. Mit nevezünk csillagpontnak, és miért lehet fontos a fogyasztói hálózatban?
3. $U_v = 400\text{ V}$. Számítsd ki U_f értékét csillagkapcsolásban!
4. $U_v = 400\text{ V}$. Mekkora U_f deltakapcsolásban?
5. Magyarázd meg a Dyn11 jelölés D, y és n betűit!
6. Egy óraosztás hány villamos fokot jelent? Mekkora szögnek felel meg 11 óraosztás geometriailag az óralapon?
7. Miért nem kapcsolhatunk tetszőleges kapcsolási csoportú transzformátorokat egyszerűen párhuzamosan?

IAP-kihívás: egy 400/230 V-os fogyasztói hálózatot tápláló transzformátor szekunder oldala csillagkapcsolású. Magyarázd el, honnan származik egyszerre a 400 V és a 230 V!