

34. hét - Gyakorlati feladat

Komplex ipari vezérlőkör szerelése oktatótáblán • 100-102. óra

Feladat

Készíts START-STOP öntartó vezérlőkört K1 mágneskapcsolóval, túlterhelés-védelmi NC érintkezővel és H1 üzemjelzővel. A szerelést rajz, kapcsoljelölés és munkaterv alapján végezd.

Szükséges eszközök

- oktatópanel, DIN-sín és kábelcsatorna;
- mágneskapcsoló és segédérintkező;
- START/STOP nyomógombok és jelzőlámpa;
- sorkapcsok, vezetékek, érvéghüvelyek, jelölők;
- szigetelt kéziszerszámok;
- multiméter/folytonosságvizsgáló;
- kapcsolási rajz és mérési munkalap.

Munkafolyamat

1. Azonosítsd a készülékeket és kapcsokat a rajzon.
2. Készíts elrendezési és rövid munkatervet.
3. Szereld fel a készülékeket és sorkapcsokat.
4. Készíts vezeték- és kapcsoljelölést.
5. Feszültségmentesen végezd el a vezetékeztést.
6. Szemrevételezéssel ellenőrizd a kötéseket és a mechanikai rögzítést.
7. Folytonosságvizsgálattal ellenőrizd a STOP, START, öntartó és túlterhelési ágot.
8. Tanári engedéllyel végezd el a működéspróbát.
9. Rejtett hiba esetén alkalmaz rajz alapú hibakeresést.
10. Dokumentáld az eredményt és az esetleges javítást.

Ellenőrzési napló

Vizsgálat	Eredmény	Következtetés / teendő
STOP kör		
START ág		
K1 öntartás		
95-96 védelem		
K1 A1-A2		
H1 jelzés		
Működéspróba		

Értékelés

- Biztonság - 25%

- Rajzértelmezés és munkaterv - 15%
- Szerelési minőség - 25%
- Mérés és hibakeresés - 25%
- Dokumentáció - 10%

IAP műhelyszabály

A véletlenszerű átkötés vagy alkatrészcsere nem hibakeresési módszer. Minden beavatkozást mérési vagy logikai következtetés előzzön meg.