

14. hét - Gyakorlat

TN-rendszerek felismerése, PE folytonosság és hibaáram útja

Munkavédelmi feltétel

A feladat kizárólag feszültségmentes oktatási panelen, tanári felügyelettel végezhető. Feszültség alatti hibakeresés nem része a gyakorlatnak.

Szükséges eszközök

Oktatási szerelőpanel, sorkapcsok, vezetékek, multiméter vagy folytonosságvizsgáló, jelölőcímkék, jegyzőkönyvlap.

Gyakorlati feladatmenet

1. Azonosítsd a betáplálás vezetőit: L, N, PE vagy PEN.
2. Rajzold le a panel egyszerűsített TN-vázlatát.
3. Jelöld a védővezető útját a fogyasztó fémházáig.
4. Kövesd végig fázis-test hiba esetén a hibaáram útját.
5. Vizsgáld meg a PE folytonosságát feszültségmentes állapotban.
6. Ismerd fel a tanár által beállított hibát: laza PE, hiányzó PE vagy rossz szétválasztás.
7. Írd le, milyen veszélyt okozna a hiba.
8. Állítsd helyre a helyes állapotot és dokumentáld az ellenőrzést.

Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv tartalmazza: vizsgált pont, vezető azonosítása, mérési vagy ellenőrzési eredmény, hiba megnevezése, intézkedés, tanulói aláírás.

IAP műhelyszabály

Nem az a jó szerelő, aki csak beköti, hanem az, aki érti is, hogy hiba esetén merre folyik az áram és miért kapcsol le a védelem.