

10. hét - Gyakorlati feladat

Egypólusú kapcsoló és védőérintkezős dugaszolóaljzat szerelése gyakorlótáblán

Időkeret: 45-60 perc • Cél: két szerelvény szakszerű, ellenőrzött bekötése feszültségmentes gyakorlókörnyezetben.

Eszközök

Gyakorlótábla, szerelvénydoboz, egypólusú kapcsoló, védőérintkezős dugaszolóaljzat, vezetékek, blankoló, csavarhúzó, szükséges kötőelemek és ellenőrző műszer.

1. Előkészítés

Azonosítsd a szerelvényeket és a vezetőkét. Ellenőrizd a feszültségmentes állapotot és készítsd elő a vezetővégeket.

2. Kapcsoló szerelése

Kösd be az egypólusú kapcsolót úgy, hogy a fázisvezetőt szakítsa meg. Rögzítsd a szerelvényt stabilan.

3. Dugaszolóaljzat szerelése

Kösd be az L, N és PE vezetőkét. Ügyelj arra, hogy ne maradjon szabadon csupasz vezetőrész és a PE kapcsolat megbízható legyen.

4. Ellenőrzés

Szemrevételezés, óvatos húzópróba, kapcsok és vezetőhelyzet ellenőrzése. Oktatói jóváhagyás nélkül ne kerüljön feszültség a gyakorlótáblára.

STOP pontok

Téves vezetőazonosítás; PE kihagyása; laza kapocs; sérült szigetelés; kilógó vezetősál; feszültség alatti szerelési kísérlet.

Oktatói értékelés

Előkészítés: ____ / 2

Kapcsoló: ____ / 2

Dugaszolóaljzat: ____ / 2

Ellenőrzés: ____ / 2

Biztonság és rend: ____ / 2

Összesen: ____ / 10