

11. hét - Feladatlap

Egyszerű világítási áramkör összeállítása és ellenőrzése

Név: _____ Dátum: _____

1. Fogalmak

Írd le röviden: fázisvezető, nullavezető, kapcsolt fázis, védővezető.

2. Igaz / hamis

- a) Egypólusú kapcsolóval a fázisvezetőt szakítjuk meg. ____
- b) A kapcsolt fázis a kapcsolótól a lámpához halad. ____
- c) A lámpa működése bizonyítja a teljes biztonságot. ____
- d) A laza kapocs melegedést és hibát okozhat. ____

3. Sorrend

Állítsd helyes sorrendbe: próba - vezetőazonosítás - feszültségmentesítés - bekötés - mechanikai ellenőrzés.

4. Hibakeresés

A lámpa nem világít. Írj három lehetséges szerelési hibát, és jelöld, melyiket ellenőriznéd először.

5. Rövid válasz

Miért veszélyes, ha a kapcsoló nem a fázist, hanem a nullát szakítja meg?

**Oktatói értékelés: Fogalmak ____ /2 I/H ____ /2 Sorrend ____ /2 Hibakeresés ____ /3
Rövid válasz ____ /1 Összesen ____ /10**