

33. hét - Feladatlap

Komplex lakásvillamossági feladat

1. Munkaterv

Írd le legalább 8 lépésben a komplex lakásvillamossági feladat helyes munkasorrendjét.

2. Áramkörök

Sorold fel, milyen készülékek és fő vezetőkapcsolatok szükségesek egy egypólusú világítási körhöz, egy váltókapcsoláshoz és egy védőérintkezős dugaljhoz.

3. Jelölések

Adj célszerű készülékjelölést a két kapcsolónak, a lámpáknak, a dugaljnak, a védelmi készüléknek és egy sorkapocssornak.

4. Ellenőrzési terv

Készíts táblázatos ellenőrzési tervet: mit ellenőrzöl szemrevételezéssel, folytonosságméréssel és működéspróbával?

5. Hibakeresés

A váltókapcsolt lámpa csak az egyik kapcsoló bizonyos állásában működik. Írj legfeljebb 6 lépéses hibakeresési tervet.

6. Igaz vagy hamis

a) Ha minden fogyasztó működik, a szerelés automatikusan biztonságos. b) A PE folytonosságát működéspróba előtt kell ellenőrizni. c) A dokumentációban a javított hibát is rögzíteni kell.

7. Átadás

Fogalmaz 4-5 mondatos szakmai átadási bejegyzést egy hibamentesen elkészült oktatótáblához.