

12. hét - Gyakorlat

Családi ház lakáselosztójának megtervezése

Kiindulási helyzet

Egy 3×25 A csatlakozású családi házhoz készíts egyszerű lakáselosztó-koncepciót. A fogyasztók között van világítás, általános dugaszolóaljzat, mosógép, mosogatógép, sütő, főzőlap és klímaberendezés.

1. Áramkörlista

Készíts legalább 8 külön végáramkört. Minden áramkörhöz írd oda a fogyasztói csoportot és a választott fázist: L1, L2 vagy L3.

2. Blokkvázlat

Rajzold fel: mért fővezeték → főkapcsoló/leválasztó → védelmi készülékek → kismegszakítók → végáramkörök.

3. Fáziselosztás

Oszd el az egyfázisú áramköröket úgy, hogy a három fázis terhelése várhatóan minél kiegyenlítettebb legyen. Indokold röviden a döntést.

4. Ellenőrzés

Jelöld a terven a PE- és N-sínt, az RCD helyét, a főkapcsolási pontot és legalább egy tartalék modulhelyet.

5. Szakmai következtetés

Írj 6-8 mondatot arról, hogy egy jól tagolt lakáselosztó hogyan javítja a biztonságot, az üzembiztonságot és a hibakeresést.