

9. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: A 9. hét tananyagának feldolgozása az NO/NC érintkezők, kapcsolók és nyomógombok felismerésével.

1. Fogalmak

Írd le saját szavaiddal: kapcsoló, nyomógomb, NO érintkező, NC érintkező, váltóérintkező.

2. Párosítás

Párosítsd a funkciót a jellemző érintkezővel: START nyomógomb; STOP nyomógomb; csengő; tartós világításkapcsoló. Indokold is a választásodat.

3. Állapotvizsgálat

Töltsd ki: NO érintkező alaphelyzetben _____, működtetve _____. NC érintkező alaphelyzetben _____, működtetve _____.

4. Gondolkodtató feladat

Miért célszerű egy gép STOP funkciójánál gyakran NC érintkezőt használni? Írj legalább két mondatos műszaki magyarázatot.

5. Terhelhetőség

Sorolj fel három következményt, amely akkor jelentkezhet, ha egy kapcsoló érintkezőjét a megengedettnél nagyobb árammal terheljük.

6. Hétköznapi példák

Keress otthon vagy a tanműhelyben három különböző kapcsolókészüléket. Írd le a nevüket, feladatukat és azt, hogy tartós vagy pillanatműködésűek-e.

7. Rövid ellenőrzés

- Mi a különbség nyitott és zárt áramkör között?
- Mit jelent az NO rövidítés?
- Mit jelent az NC rövidítés?
- Mire jó a váltóérintkező?
- Miért kell ellenőrizni a névleges adatokat?

IAP-kihívás: Rajzolj egyszerű elvi kapcsolást egy lámpával és kapcsolóval, majd írd mellé, mi történik nyitott és zárt kapcsolóállásban.