

IAP - 12. hét - Feladatlap

Feladat 1 - Fogalmak

Írd le röviden: indítóáram, közvetlen indítás, forgásirányváltás, villamos reteszelés, mechanikai reteszelés, csillag-delta indítás.

Feladat 2 - Gondolkodás

Mi történne, ha irányváltó kapcsolásban a két kontaktor egyszerre húzna be? Indokold a választ.

Feladat 3 - Fázissorrend

Írd fel az L1-L2-L3 fázissorrendet, majd mutasd meg két fázis felcserélésével az ellenkező forgásirányhoz tartozó sorrendet.

Feladat 4 - Csillag-delta

Magyarázd meg saját szavaiddal, miért kisebb a tekercsfeszültség csillagkapcsolásban, mint deltában.

Feladat 5 - Adattábla

Egy motor adattábláján Δ/Y 400/690 V szerepel. Milyen kapcsolásban üzemel 400 V-os hálózaton? Indokold.

Ellenőrzés

A megoldásnál ne csak a kapcsolás nevét add meg: minden válasznál írd le a fizikai vagy villamos okot is.