

Családi ház villamos hálózata - Gyakorlat

32. hét • Év végi A3 projekt

Biztonsági belépő

A projekt oktatási modell vagy rajz. Valós elosztótáblát, mérőhelyet vagy hálózati berendezést ne bonts meg. A műhelyfeladatot feszültségmentes eszközökön végezd; multimétert csak oktatói utasítás szerint használj.

Eszközök

A3 lap vagy digitális rajzeszköz • vezetékek és készülékminták • kismegszakító • ÁVK • sorkapcsok • multiméter bemutató • címkék • értékelőlap

1. Készülékfelismerés

Eszköz	Megnevezés	Feladat	Fontos jelölés
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Projekt folyamatábra

Sorrend	Rendszerelem	Kapcsolat a következő elemmel
1.	Csatlakozás / mérő	
2.	Főkapcsoló	
3.	ÁVK	
4.	Kismegszakítók	
5.	Végáramkörök	
6.	Fogyasztók	

3. Munkamegosztás

Feladat	Felelős	Határidő	Kész
Kapcsolási logika			☐
Vezetőjelölések			☐
Védelmek kiválasztása			☐
Rajz és feliratok			☐
Szakmai ellenőrzés			☐

Év végi projekt - Gyakorlat

32. hét • Ellenőrzés, bemutatás és értékelés

4. A3 projekt ellenőrzőlistája

Követelmény	Teljesült	Javítandó
A rendszer sorrendje szakmailag helyes.	☐	
A mérő, főkapcsoló, ÁVK és kismegszakítók szerepelnek.	☐	
Az L, N és PE vezetők helyesen jelöltek.	☐	
A világítási és dugalj áramkör elkülönül.	☐	
A védelmek és fogyasztók kapcsolata érthető.	☐	
A rajz áttekinthető, feliratozott és biztonságos.	☐	

5. Hibakereső kör

Talált hiba	Veszély / következmény	Javasolt javítás
1.		
2.		
3.		
4.		

6. Projektbemutató

Bemutatósi szempont	Jegyzet
Az energia útja a fogyasztóig	
A védelmi készülékek feladata	
A vezetők azonosítása	
Egy választott hibajelenség magyarázata	

Év végi önértékelés

Állítás	Igen	Tovább gyakorlom
Biztonságosan gondolkodom villamos munkáról.	☐	☐
Összekapcsolom az egész éves témákat.	☐	☐
Szakmai rajzon és szóban bemutatom a rendszert.	☐	☐
Készen állok a következő tanév méréseire.	☐	☐

Évzáró szakmai üzenet

A jó szakember minden nap tanul valami újat.