

6. hét - FELADATLAP

A közös emitteres erősítő feszültségerősítése és a decibel

1. Írd fel a feszültségerősítés képletét!
2. Számítsd ki A_u értékét, ha $U_{be} = 100 \text{ mV}$ és $U_{ki} = 2 \text{ V}$!
3. Fejezd ki az előző erősítést decibelben!
4. Mi a decibel, és miért használunk logaritmikus skálát?
5. Milyen hatással lehet RC módosítása az erősítésre?
6. Milyen hatással lehet RE módosítása az erősítésre?
7. Mit kell megfigyelni az oszcilloszkópon a bemeneti és kimeneti jel összehasonlításakor?
8. Sorold fel az IAP mérnöki munkamódszer hat lépését!
9. Milyen LM358 adatokat kell a forrás szerint megkeresni az adatlapon?
10. Házi számítás: $U_{be} = 50 \text{ mV}$, $U_{ki} = 2,5 \text{ V}$. Határozd meg A_u és A_{dB} értékét!