

7. hét - FELADATLAP

Frekvenciaátvitel és Bode-diagram alapjai

1. Mit nevezünk frekvenciaátvitelnek?
2. Miért változik a valós erősítő erősítése a frekvencia függvényében?
3. Írd fel a feszültségerősítés dB-ben használt képletét!
4. Mit ábrázol a Bode-diagram?
5. Sorold fel a Bode-diagram forrásban megadott négy fő részét!
6. Mit jelent a -3 dB-es pont?
7. Mekkora a kimeneti feszültség aránya a maximális értékhez a -3 dB-es pontban?
8. Számítsd ki a feszültségerősítést 26 dB esetén!
9. Mit nevezünk alsó határfrekvenciának?
10. Mit nevezünk felső határfrekvenciának?