

8. hét - FELADATLAP

RC-hálózatok és a kondenzátorok szerepe az erősítőkben

1. Mit jelent a kapacitív reaktancia?
2. Írd fel X_c képletét!
3. Hogyan változik X_c a frekvencia növekedésével?
4. Mekkora a forrás példájában egy 100 nF kondenzátor X_c értéke 50 Hz-en?
5. És 10 kHz-en?
6. Mi a csatoló kondenzátor feladata?
7. Mi a söntkondenzátor feladata?
8. Írd fel az RC-időállandó képletét!
9. Mit fejez ki az időállandó?
10. Írd fel a határfrekvencia képletét!
11. Mit jelent a -3 dB a határfrekvencián?