

9. hét - FELADATLAP

Elsőrendű RC-szűrők

1. Mi a szűrők feladata?
2. Sorold fel a forrásban szereplő négy szűrőtípust!
3. Mit enged át és mit csillapít az aluláteresztő szűrő?
4. Hol vesszük le a kimenetet az aluláteresztő RC-szűrőnél?
5. Írd fel a határfrekvencia képletét!
6. Számítsd ki f_c értékét $R = 1 \text{ k}\Omega$ és $C = 100 \text{ nF}$ esetén!
7. Mit jelent a -3 dB-es pont?
8. Mit enged át és mit csillapít a feluláteresztő szűrő?
9. Hol vesszük le a kimenetet a feluláteresztő RC-szűrőnél?
10. Sorolj fel három gyakorlati alkalmazást!