

10. hét - FELADATLAP

Másodrendű szűrők és a rezonancia alapjai

1. Mi a különbség az első- és másodrendű szűrők meredeksége között?
2. Sorold fel a másodrendű szűrők három fő előnyét!
3. Mikor jön létre rezonancia az RLC-körben?
4. Írd fel X_L képletét!
5. Írd fel X_C képletét!
6. Írd fel a rezonanciafrekvencia képletét!
7. Számítsd ki f_0 értékét $L = 10 \text{ mH}$ és $C = 100 \text{ nF}$ esetén!
8. Mit fejez ki a jósági tényező?
9. Milyen a rezonanciagörbe nagy Q esetén?
10. Sorolj fel három gyakorlati alkalmazást!