

11. hét - FELADATLAP

A műveleti erősítő (OP-AMP) alapjai

1. Mi a műveleti erősítő feladata?
2. Mit jelent az OP-AMP elnevezés?
3. Sorold fel az öt fő kivezetést!
4. Mit jelent a differenciálerősítés?
5. Írd fel U_d képletét!
6. Írd fel U_{ki} képletét nyílthurkú üzemben!
7. Mi a nyílthurkú erősítés?
8. Miért telítődhet könnyen a kimenet visszacsatolás nélkül?
9. Sorolj fel három különbséget az ideális és valós OP-AMP között!
10. Nevez meg legalább három gyakorlati alkalmazást!