

12. hét - FELADATLAP

Invertáló és nem invertáló műveleti erősítők

1. Miért alkalmazunk negatív visszacsatolást?
2. Mit jelent a virtuális föld?
3. Írd fel az invertáló erősítő erősítésének képletét!
4. $R_1=10\text{ k}\Omega$, $R_2=100\text{ k}\Omega$ esetén mekkora A_v ?
5. $U_{be}=0,5\text{ V}$ esetén mekkora U_{ki} az előző kapcsolásban?
6. Írd fel a nem invertáló erősítő erősítésének képletét!
7. $R_1=10\text{ k}\Omega$, $R_2=90\text{ k}\Omega$ esetén mekkora A_v ?
8. Mekkora a fázisfordítás invertáló kapcsolásnál?
9. Mekkora a fázisfordítás nem invertáló kapcsolásnál?
10. Mi a legfontosabb különbség a két alapkapcsolás között?