

13. hét - FELADATLAP

Speciális műveleti erősítő kapcsolások

1. Honnan ered az Operational Amplifier elnevezés?
2. Mire használható a feszültségkövető?
3. Mekkora a feszültségkövető erősítése?
4. Milyen a buffer bemeneti és kimeneti ellenállása?
5. Írd fel az összegző erősítő kimeneti képletét azonos ellenállások esetén!
6. Számítsd ki a kimenetet: $U_1=1\text{ V}$, $U_2=2\text{ V}$, $U_3=0,5\text{ V}$!
7. Írd fel a differenciálerősítő kimeneti összefüggését azonos ellenállásarányok mellett!
8. Számítsd ki: $U_2=4\text{ V}$, $U_1=2,5\text{ V}$!
9. Sorolj fel két alkalmazást az összegző erősítőre!
10. Sorolj fel két alkalmazást a differenciálerősítőre!