

14. hét - FELADATLAP

Integráló és differenciáló műveleti erősítők

1. Mi az integráló kapcsolás feladata?
2. Hol található az ellenállás és a kondenzátor az integráló kapcsolásban?
3. Írd fel az integráló kimeneti összefüggését!
4. Milyen jelalak közelíthető elő négyszögjelből integrálóval?
5. Milyen szabályozókban használható az integráló kapcsolás?
6. Mi a differenciáló kapcsolás feladata?
7. Írd fel a differenciáló kimeneti összefüggését!
8. Mire reagál a differenciáló kapcsolás?
9. Mi jelenik meg a kimeneten gyors élváltozáskor?
10. Sorolj fel két ipari alkalmazást!