

15. hét - FELADATLAP

Komparátorok és Schmitt-trigger kapcsolások

1. Mi a komparátor feladata?
2. Mi történik, ha $U_+ > U_-$?
3. Mi történik, ha $U_+ < U_-$?
4. Mi a referenciafeszültség szerepe?
5. Mit jelent a hiszterézis?
6. Hogyan jön létre a Schmitt-trigger két kapcsolási küszöbe?
7. Miért előnyös zajos jelek esetén?
8. Mire használható nyomógomboknál?
9. Sorolj fel három ipari alkalmazást!
10. Miért tekinthető a komparátor az analóg és digitális elektronika közötti kapcsolatnak?