

16. hét - FELADATLAP

Aktív szűrők műveleti erősítőkkel

1. Mi a különbség a passzív és aktív szűrők között?
2. Milyen alkatrészekből épül fel egy aktív szűrő?
3. Miért előnyös a műveleti erősítő alkalmazása?
4. Mit enged át az aktív aluláteresztő szűrő?
5. Mit enged át az aktív feluláteresztő szűrő?
6. Mit továbbít az aktív sáváteresztő szűrő?
7. Milyen a bemeneti és kimeneti impedanciája az aktív szűrőknek?
8. Milyen műszerekkel mérjük a frekvenciaátvitelt a laborban?
9. Mit határozunk meg a mérés során?
10. Nevezz meg négy ipari alkalmazást!