

18. hét - FELADATLAP

A műveleti erősítők gyakorlati alkalmazásai

1. Miért volt előnyös az univerzális műveleti erősítő megjelenése?
2. Hol használták az első OP-AMP-okat?
3. Mely két klasszikus integrált műveleti erősítőt említi a tananyag?
4. Mi adja az OP-AMP igazi sokoldalúságát?
5. Rajzold le egy invertáló erősítő alapkapcsolását!
6. Mi a negatív visszacsatolás legfontosabb előnye?
7. Adj példát összegző erősítő alkalmazására!
8. Mire használható a kivonó erősítő?
9. Mi a különbség az integráló és differenciáló kapcsolás között?
10. Sorolj fel három ipari alkalmazást!