

21. hét - FELADATLAP

Az RC szűrők tervezése - Az időállandó és a törésponti frekvencia

1. Mi az RC szűrő két alapvető alkatrésze?
2. Írd fel az időállandó képletét!
3. Írd fel a törésponti frekvencia képletét!
4. Mi történik az időállandóval, ha R értéke nő?
5. Mi történik a törésponti frekvenciával, ha C értéke nő?
6. Miért alkalmas az RC aluláteresztő zajos érzékelőjel simítására?
7. Számítsd ki τ értékét $R = 10 \text{ k}\Omega$ és $C = 100 \text{ nF}$ esetén!
8. Számítsd ki f_c értékét $R = 10 \text{ k}\Omega$ és $C = 100 \text{ nF}$ esetén!
9. Miért fontos a mértékegységek helyes átváltása?
10. Mire kell figyelni elektrolit kondenzátor használatakor?