

23. hét - FELADATLAP

Aktív szűrők és a műveleti erősítő alkalmazása

1. Mi a fő különbség a passzív és aktív szűrő között?
2. Milyen elemekből épül fel egy passzív szűrő?
3. Milyen elemekből épül fel egy aktív szűrő?
4. Sorolj fel négy jellemzőt az aktív szűrőkről!
5. Mi a műveleti erősítő szerepe az aktív szűrőben?
6. Mely két aktív szűrőtípust tárgyalja a tananyag?
7. Írd fel a törésponti frekvencia képletét!
8. Számítsd ki f_c értékét $R = 10 \text{ k}\Omega$ és $C = 15 \text{ nF}$ esetén!
9. Miért fontos figyelembe venni a műveleti erősítő tápfeszültségét?
10. Mit hasonlítottunk össze a laborfeladatban?