

24. hét - FELADATLAP

Integrált analóg áramkörök és feszültségstabilizátorok

1. Mi az integrált áramkör?
2. Milyen jelekkel dolgoznak az analóg IC-k?
3. Sorolj fel három tipikus analóg IC-alkalmazást!
4. Mire használható a 7805?
5. Mi a 79xx sorozat feladata?
6. Miben különbözik az LM317 a 78xx sorozattól?
7. Írd fel a lineáris stabilizátor teljesítményvesztésének képletét!
8. Számítsd ki a veszteséget $U_b=12\text{ V}$, $U_k=5\text{ V}$, $I=0,3\text{ A}$ esetén!
9. Miért lehet szükség hűtőbordára?
10. Miért fontosak a bemeneti és kimeneti pufferkondenzátorok?