

25. hét - FELADATLAP

Transzformátorok az analóg elektronikában

1. Milyen fizikai elven működik a transzformátor?
2. Mi a primer és a szekunder tekercs szerepe?
3. Írd fel a feszültségátvitel összefüggését!
4. Írd fel az áramátvitel összefüggését!
5. Mi igaz ideális transzformátornál a teljesítményekre?
6. Számítsd ki egy 230/24 V-os transzformátor áttételét!
7. Sorolj fel négy transzformátortípust!
8. Kik voltak a ZBD mérnökök?
9. Miért jelentett áttörést a zárt vasmagú transzformátor?
10. $U_1=1200\text{ V}$, $U_2=120\text{ V}$, $I_2=10\text{ A}$ esetén számítsd ki az áttételt és az ideális primer áramot!