

26. hét - FELADATLAP

Műveleti erősítők a gyakorlatban

1. Mi a műveleti erősítő?
2. Mi a visszacsatolás szerepe?
3. Hogyan van bekötve a feszültségkövető?
4. Mekkora közelítőleg a feszültségkövető erősítése?
5. Miért jó pufferkapcsolás a feszültségkövető?
6. Mit hasonlít össze a komparátor?
7. Mi történik, ha $U_+ > U_-$?
8. 5 V referencia és 3,2 V bemenet esetén mi lesz a komparátor kimenete a példában?
9. Sorolj fel három ipari alkalmazást!
10. Tervezési feladat: milyen kapcsolási küszöb kell a 0-10 V jel 6 V feletti LED-jelzéséhez?