

28. hét - FELADATLAP

Műveleti erősítő erősítőkapcsolások

1. Mi a különbség az invertáló és nem invertáló erősítő között?
2. Mit jelent a negatív visszacsatolás?
3. Írd fel az invertáló erősítő erősítésének képletét!
4. Írd fel a nem invertáló erősítő erősítésének képletét!
5. $R_1=10\text{ k}\Omega$ és $R_2=100\text{ k}\Omega$ esetén mennyi az invertáló erősítés?
6. $R_1=2\text{ k}\Omega$ és $R_2=18\text{ k}\Omega$ esetén számítsd ki mindkét kapcsolás erősítését!
7. Miért előnyös a nagy bemeneti impedancia érzékelők illesztésénél?
8. Sorolj fel négy gyakorlati alkalmazást!
9. Miért fontosabb sokszor a stabil és zajmentes erősítés, mint a maximális erősítés?
10. 15 mV bemenetből 3 V kimenethez mekkora nem invertáló erősítés szükséges?