

29. hét - FELADATLAP

Összegző, kivonó és differenciálerősítő kapcsolások

1. Mi az összegző erősítő feladata?
2. Mit állít elő a kivonó erősítő?
3. Mit erősít a differenciálerősítő?
4. Mit jelent a közös módusú zavar elnyomása?
5. Mi a Wheatstone-híd szerepe?
6. Sorolj fel négy gyakorlati alkalmazást!
7. $U_1=2,1\text{ V}$ és $U_2=2,0\text{ V}$, $A=100$ esetén számítsd ki a kimeneti feszültséget!
8. 18 mV hídkimenetből 10 V PLC-jelhez mekkora erősítés szükséges?
9. Miért segíthet az árnyékolás zajos mérőrendszernél?
10. Sorolj fel öt lehetséges hibaforrást egy nullponteltérést mutató ipari mérlegnél!