

30. hét - FELADATLAP

Műszererősítők (Instrumentation Amplifier)

1. Mi a műszererősítő feladata?
2. Mit jelent a CMRR?
3. Miért fontos a nagy bemeneti impedancia?
4. Miből áll a klasszikus műszererősítő kapcsolás?
5. Hol használják a műszererősítőket?
6. Milyen érzékelőkkel alkalmazható?
7. 8 mV bemenetből 8 V kimenethez mekkora erősítés szükséges?
8. Miért fontos a közös módusú zavarok elnyomása?
9. 12 mV Wheatstone-híd jelből 10 V kimenethez mekkora erősítés szükséges?
10. Sorolj fel öt lehetséges okot egy elektronikus mérleg lassú nullpontvándorlására!