

34. hét - Gyakorlat

Tervezés → építés → ellenőrzés 24 V DC oktatási áramkörön

Feladat

Tervezz és építs meg egy olyan 24 V DC jelzőáramkört, amelyben az S1 záró nyomógomb megnyomásakor a H1 jelzőlámpa világít, elengedéskor kialszik. A tápágban legyen F1 védelem.

1. Tervezési lap

Tervezési elem	Saját megoldás
Tápfeszültség	
Kapcsolóelem típusa	
Fogyasztó	
Védelmi elem	
Működési feltétel	

2. Kapcsolási rajz

3. Feszültségmentes ellenőrzés

☐ vezetékek a rajz szerint ☐ nincs látható rövidzár ☐ kapcsok rögzítve ☐ megfelelő S1 érintkező ☐ H1 névleges feszültsége megfelelő

4. Működési próba

Vizsgálat	Elvárt eredmény	Tényleges eredmény
S1 nincs megnyomva	H1 nem világít	
S1 megnyomva	H1 világít	
S1 elengedve	H1 kialszik	

5. Plusz kihívás

Módosítsd a rendszert úgy, hogy két záró nyomógomb közül bármelyik működtesse H1-et. Készíts új rajzot, majd csak oktatói ellenőrzés után építsd át.

Értékelés

Tervezés 25% • rajz 20% • biztonság és kivitelezés 25% • működés 20% • dokumentálás 10%.