

35. hét - Gyakorlat

IAP szakmai kihívás - tervezés, építés, mérés és hibakeresés

Biztonság

A gyakorlat kizárólag 24 V DC oktatási áramkörön történjen. Bekötés és átalakítás csak feszültségmentesen. Bekapcsolás kizárólag oktatói ellenőrzés után.

A feladat

Építsd meg az F1 védelemmel ellátott rendszert, amelyben S1 vagy S2 záró nyomógomb működteti H1 jelzőlámpát.

1. Tervezés

Ellenőrzési pont	Eredmény / megjegyzés
működési követelmény elkészült	
kapcsolási rajz elkészült	
eszközlista megfelelő	
oktatói rajzellenőrzés	

2. Működési próba

Állapot	Elvárt	Tényleges
S1=0, S2=0	H1 KI	
S1=1, S2=0	H1 BE	
S1=0, S2=1	H1 BE	
S1=1, S2=1	H1 BE	

3. Rejtett hiba

Az oktató egy hibát helyez el. Ne változtass a kapcsoláson taláломra. Először rögzítsd a tünetet, majd mérd.

Mérési pont / elem	Várt érték	Mért érték	Következtetés
1.			
2.			
3.			
4.			

4. Diagnózis és javítás

A feltételezett hiba: _____. A mérési bizonyíték: _____. Javítás után ismételd meg a teljes működési próbát.

Értékelés

Tervezés 20% • rajz és dokumentáció 15% • biztonságos építés 20% • működés 15% • méréses hibakeresés 20% • javítás utáni ellenőrzés 10%.