

IAP

17. hét - Gyakorlat

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét

Kizárólag feszültségmentes oktatási modellen, tanári felügyelettel. A cél a védővezető útjának felismerése és ellenőrzése.

1. Azonosítsd az oktatási modellen az L, N és PE vezetőket, valamint a fémtest védővezető-csatlakozását.

2. Kövesd végig és rajzold le a PE útját a fogyasztótól az elosztóig.

3. Végezz folytonosságvizsgálatot a kijelölt PE-szakaszon. Jegyezd fel a mérési pontokat és az eredményt.

4. A tanár által létrehozott hibapontok közül keresd meg a szakadt vagy laza kötést. Írd le a hibakeresés logikáját.

5. Magyarázd el, hogyan hatna a megnövekedett átmeneti ellenállás a hibahurok impedanciájára és a hibaáramra.

6. Készíts rövid átadási jegyzőkönyv-részletet: vizsgált áramkör, mérés, eredmény, megfelelt/nem felelt meg.