

14. hét - Feladatlap

TN-rendszerek és automatikus lekapcsolás • 50 pont

A. Fogalommagyarázat

Magyarázd meg röviden: TN-rendszer, PE, N, PEN, hibaáramkör, automatikus lekapcsolás.

B. Párosítás

TN-C – közös PEN vezető
TN-S – külön PE és N vezető
TN-C-S – PEN vezető szétválasztása után külön PE és N
PE – hibavédelmi vezető
N – üzemi nullavezető

C. Igaz vagy hamis?

1. TN-S rendszerben a PE és N vezető végig külön fut.
2. A PE vezető megszakítása nem okoz gondot, ha a fogyasztó működik.
3. A hibaáramkörnek záródnia kell, hogy a védelem működhessen.
4. A PEN vezető PE és N funkciót is elláthat.
5. A működő fogyasztó önmagában bizonyítja a hibavédelmet.

D. Hibakeresési feladat

Egy fémházas készülék TN-S rendszerben működik, de a PE vezető kapcsa laza. Írd le a hiba veszélyét, a várható következményt és a helyes intézkedési sorrendet.

E. Rajzfeladat

Rajzolj egyszerű TN-S rendszert egy fémházas fogyasztóval. Jelöld L, N, PE vezetőket, majd rajzold be a fázis-test hibát és a hibaáram útját.

Értékelés

Fogalmak 12 pont • Párosítás 10 pont • Igaz/hamis 10 pont • Hibakeresés 10 pont • Rajz 8 pont •
Összesen 50 pont.