

16. HÉT - FELADAT

Áram-védőkapcsoló (ÁVK / RCD) a hibavédelemben

Hibavédelem témakör • 4/6. hét • 46–48. óra • 3 tanóra

Pontszám

40 pont • önálló feldolgozás

A. Fogalmak - 12 pont

1. Írd le az ÁVK működési alapelvét! (3 p)
2. Mit jelent az IΔn? (3 p)
3. Mi a TEST gomb feladata? (3 p)
4. Miért nem helyettesíti az ÁVK a kismegszakítót? (3 p)

B. Adatértelmezés - 10 pont

5. Egy készüléken 40 A / 30 mA szerepel. Magyarázd meg külön a két adat jelentését! (6 p)
6. Egyfázisú ÁVK-n mely vezetők haladnak át, és melyik nem? (4 p)

C. Hibafelismerés - 12 pont

7. Az ÁVK utáni N vezetőt egy másik ÁVK nullasínjére kötötték. Milyen jelenség várható? (4 p)
8. Egy fogyasztóban N-PE kapcsolat alakult ki. Miért okozhat ÁVK-leoldást? (4 p)
9. A TEST gomb megnyomására az ÁVK nem old le. Mi a helyes következtetés? (4 p)

D. Szakmai indoklás - 6 pont

10. Magyarázd meg: „Az ÁVK és a kismegszakító nem egymás helyett, hanem egymást kiegészítve védi a hálózatot.” (6 p)